

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alternatif Jawaban Yang Benar Pada Contoh Soal Kemampuan Berpikir Kreatif	6
Gambar 1.2	Salah Satu Proses Penyelesaian Jawaban Siswa Pada Tes Uji Awal Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa	7
Gambar 1.3	Contoh Soal Uji Awal di SMA Negeri 2 Binjai.....	8
Gambar 1.4	Alternatif Jawaban Yang Benar Pada Contoh Soal Kemampuan Berpikir Kritis	9
Gambar 1.5	Salah Satu Proses Penyelesaian Jawaban Siswa pada tes uji awal Kemampuan Berpikir Kritis Siswa	10
Gambar 3.1.	Prosedur Penelitian.....	87
Gambar 4.1	Hasil Pretes Kemampuan Berpikir Kreatif Matematika Siswa.....	157
Gambar 4.2	Hasil Pretes Kemampuan Berpikir Kritis Matematika Siswa	159
Gambar 4.3.	Hasil Postes Kemampuan Berpikir Kreatif	166
Gambar 4.4.	Hasil Postes Kemampuan Berpikir Kritis	168
Gambar 4.5.	Persentase Aktivitas Siswa Pada Masing-Masing Kelompok Pembelajaran.....	173
Gambar 4.6.	Persentase Respon Siswa Pada Masing-Masing Kelompok Pembelajaran.....	177
Gambar 4.7	Jawaban Siswa No 1 Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap	178
Gambar 4.8	Jawaban Siswa No 2 Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap	178
Gambar 4.9	Jawaban Siswa No 3 Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap	178
Gambar 4.10	Jawaban Siswa No 4 Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap	178
Gambar 4.11	Jawaban Siswa No 5 Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap	179

Gambar 4.12	Jawaban Siswa No 1 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Lengkap	179
Gambar 4.13	Jawaban Siswa No 2 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Lengkap	180
Gambar 4.14.	Jawaban Siswa No 3 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Lengkap.....	180
Gambar 4.15	Jawaban Siswa No 4 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Lengkap	180
Gambar 4.16	Jawaban Siswa No 5 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Benar dan Lengkap	181
Gambar 4.17	Jawaban Siswa No 1 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Kosong	181
Gambar 4.18	Jawaban Siswa No 2 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Kosong	181
Gambar 4.19	Jawaban Siswa No 3 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Kosong	182
Gambar 4.20	Jawaban Siswa No 4 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Kosong	182
Gambar 4.21	Jawaban Siswa No 5 Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa Yang Kosong	182
Gambar 4.22	Jawaban Siswa No 1 Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap.....	183
Gambar 4.23	Jawaban Siswa No 2 Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap.....	183
Gambar 4.24	Jawaban Siswa No 3 Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap.....	183
Gambar 4.25	Jawaban Siswa No 4 Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap.....	183
Gambar 4.26	Jawaban Siswa No 5 Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Tidak Lengkap.....	184
Gambar 4.27	Jawaban Siswa No 1 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Lengkap	185

Gambar 4.28	Jawaban Siswa No 2 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Lengkap	185
Gambar 4.29	Jawaban Siswa No 3 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Lengkap	186
Gambar 4.30	Jawaban Siswa No 4 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Lengkap.	187
Gambar 4.31	Jawaban Siswa No 5 Jawaban Siswa Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Benar dan Lengkap	187
Gambar 4.32	Jawaban Siswa No 1 Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Kosong	188
Gambar 4.33	Jawaban Siswa No 2 Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Kosong	188
Gambar 4.34	Jawaban Siswa No 3 Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Kosong	188
Gambar 4.35	Jawaban Siswa No 4 Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Kosong	188
Gambar 4.36	Jawaban Siswa No 5 Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Yang Kosong	189